

Calculatrice élémentaire

Projet d'Architecture des systèmes numériques

Rapegno Virgile et Ferreira Nathan

Instruction Set Architecture

Explication des besoins

- On souhaite réaliser une calculatrice élémentaire
- Il y a la mémoire courante (affichée après le =)
- Et une mémoire cachée accessible avec M
- Dans un premier temps on implémente :
 - L'addition, la soustraction et la multiplication
 - La mémorisation et les opérations sur la mémoire
 - L'affichage de la mémoire courante
 - L'entrée et l'utilisation de nombres signés sur 10 bits
 - Il n'y a pas de protection lors d'un dépassement de mémoire (attention à la multiplication !)



Instruction Set Architecture

Rédaction de l'ISA


- Comme il y a une duplication des opérations sur la mémoire courante et la mémoire cachée, on encode le registre sur lequel enregistrer la sortie de l'ALU sur le bit de poids fort de l'instruction
- On utilise des OpCode de 4 bits et comme entrée un immédiat de 10 bits correspondant à un nombre signé
- Le format est donc 1 bit de mémorisation puis 3 bits d'opération, en ne considérant pas toujours l'entrée
- Un bit de poids fort valant 0 enregistre dans la mémoire courante A, et un valant 1 enregistre dans la mémoire B

Instruction Set Architecture

| | Mémoire | Opérateur | Type d'entrée | Mnémonique | Fonction |
|---|---------|-----------|-------------------|------------|---------------|
| 0 | | 000 | Int 10 bits signé | SET_A | RA = Imm |
| 0 | | 001 | Int 10 bits signé | ADD_A_IMM | RA = RA + Imm |
| 0 | | 010 | Int 10 bits signé | SUB_A_IMM | RA = RA - Imm |
| 0 | | 011 | NA | OPP_A | RA = - RA |
| 0 | | 100 | NA | ZERO_A | RA = 0 |
| 0 | | 101 | Int 10 bits signé | MUL_A_IMM | RA = RA * Imm |
| 0 | | 110 | NA | READ_A_MEM | RA = RB |
| 0 | | 111 | NA | MUL_A_B | RA = RA * RB |
| 1 | | 000 | Int 10 bits signé | SET_B | RB = Imm |
| 1 | | 001 | Int 10 bits signé | ADD_B_IMM | RB = RB + Imm |
| 1 | | 010 | Int 10 bits signé | SUB_B_IMM | RB = RB - Imm |
| 1 | | 011 | NA | OPP_B | RB = -RB |
| 1 | | 100 | NA | ZERO_B | RB = 0 |
| 1 | | 101 | Int 10 bits signé | MUL_B_IMM | RB = RB * Imm |
| 1 | | 110 | NA | READ_B_A | RB = RA |
| 1 | | 111 | NA | MUL_B_A | RB = RB * RA |

Architecture

Schéma issu du RTL Viewer

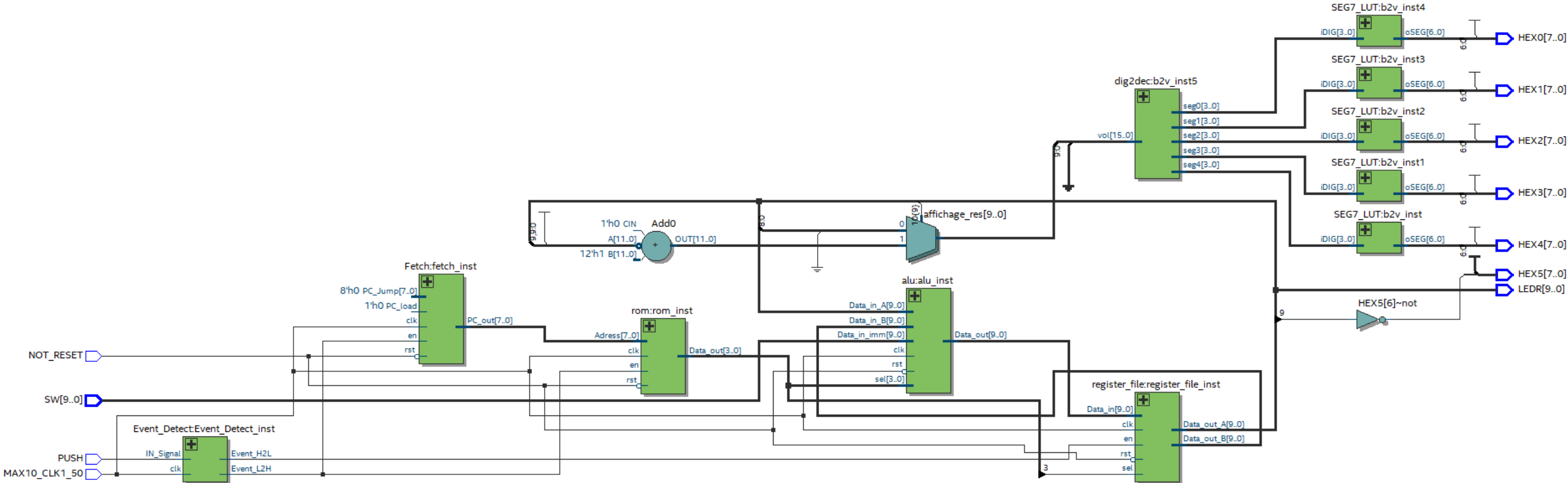

Architecture

Explications du schéma

- On remarque qu'il manque le décodeur sur le précédant schéma. En effet le jeu d'instruction est assez simple, notamment par rapport à la gestion du register file, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'ajouter un décodeur
- Il a tout de même fallu implémenter la mémorisation et le changement d'instruction, on utilise pour cela le détecteur d'évènement sur le bouton PUSH (Key0) :
 - High to Low : lorsque l'on appuie, on mémorise la sortie de l'ALU
 - Low to High : lorsque l'on relâche, on incrémente l'adresse du Fetch pour changer d'instruction dans la ROM

Architecture

Explications du schéma

- Le register file met à disposition ses deux registres en permanence afin de réaliser les calculs en continu sur l'ALU et de permettre l'affichage
- Ainsi lorsque l'on change l'immédiat, l'ALU donne déjà en sortie le résultat attendu pour l'instruction en cours
- L'afficheur vérifie le signe, d'où la présence du multiplexeur, afin d'allumer ou non le signe – et d'afficher la valeur absolue ensuite

Simulation


Présentation d'un test

- On implémente la suite d'instruction dans la ROM
- On affecte les bonnes valeurs aux switches
- On appuie sur PUSH (Key0)
- On trouve les valeurs du tableau dans Mémoire A et Mémoire B
- En particulier on doit lire à la fin dans Mémoire A
 $-144_{10} = -2^9 + 2^8 + 2^6 + 2^5 + 2^4$
 $-144_2 = 1101110000$

| Instruction | Mémoire A | Mémoire B | Immédiat |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| RESET | 0 | 0 | 1 |
| 0000 | 1 | 0 | 1 |
| 0001 | 9 | 0 | 8 |
| 1110 | 9 | 9 | 8 |
| 0000 | 32 | 9 | 32 |
| 0010 | 16 | 9 | 16 |
| 1111 | 16 | 144 | 0 |
| 1011 | 16 | -144 | 0 |
| 0110 | -144 | -144 | 0 |

Simulation

Présentation d'un test

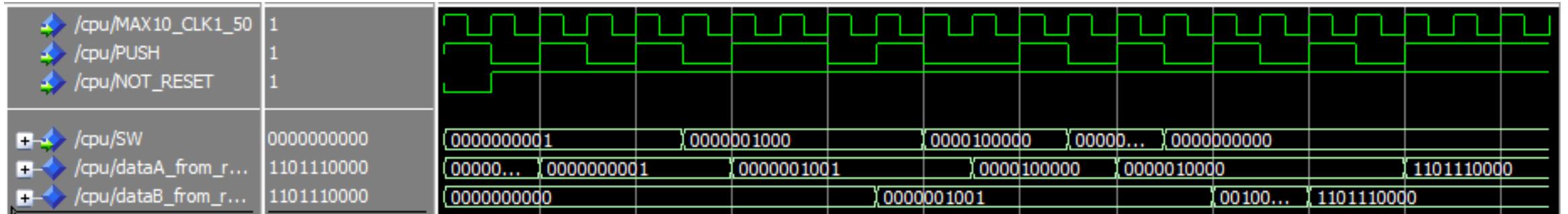

- Attention il faut faire un PUSH (Key0) supplémentaire après un RESET
- On retrouve bien la valeur -144 en Mémoire A
- La durée des PUSH n'a pas d'importance grâce au détecteur d'évènement, ce qui facilite une interaction humaine
- Des tests similaires semblent indiquer le bon fonctionnement de la calculatrice (en évitant les cas limites de dépassement)

Implémentation sur carte

Réalisation du même test et ouverture

- On retrouve sur carte le bon fonctionnement de simulation
- Une piste d'amélioration serait de pouvoir rentrer de façon successive instructions et immédiats afin de se rapprocher d'une vraie calculatrice. Cela passerait par l'ajout d'un décodeur, et un changement de fonctionnement du bouton PUSH pour entrer une adresse d'instruction dans la ROM puis rentrer l'immédiat

